
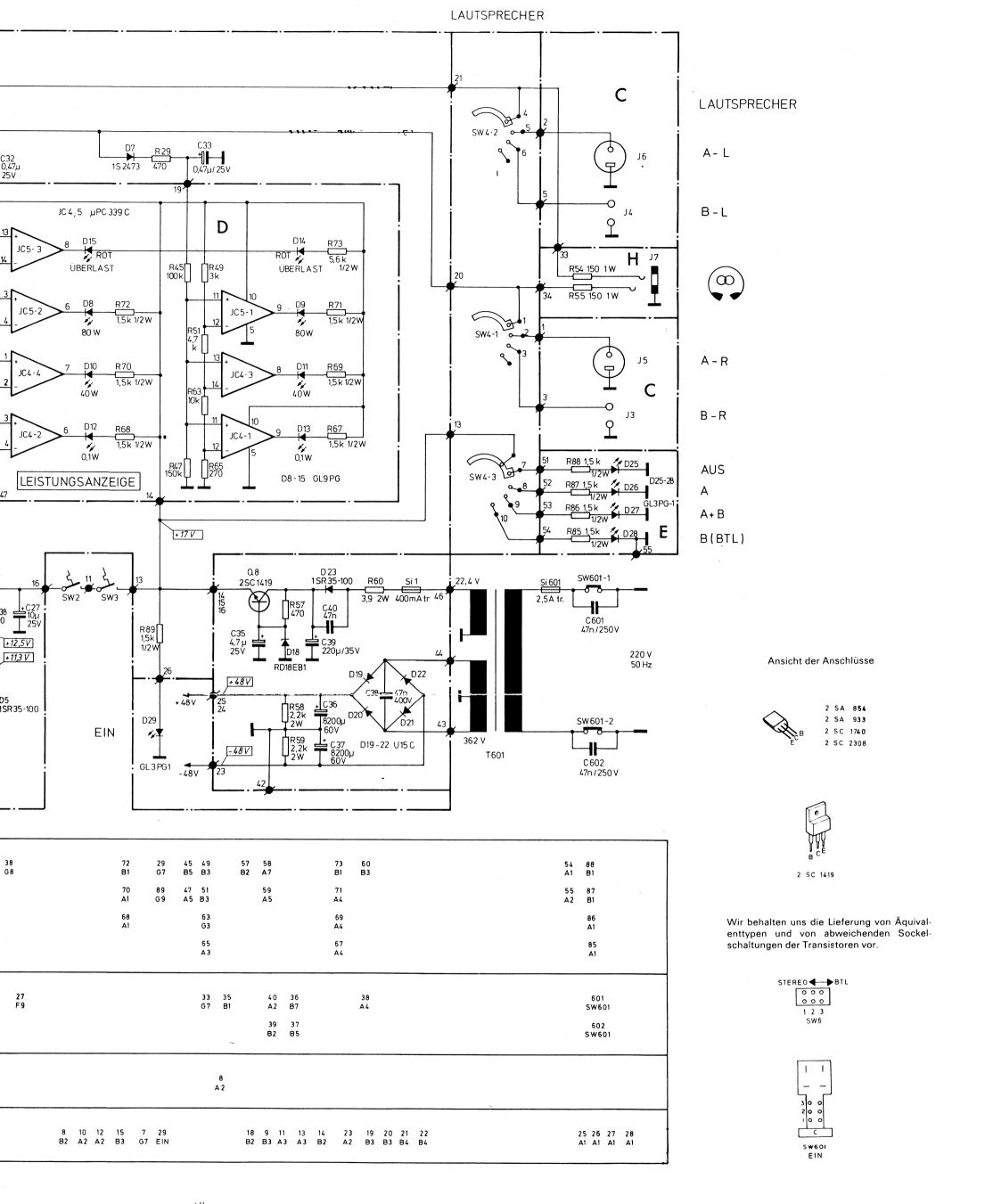


Die Kennziffer der jeweiligen Leiterplatte und die Aufteilung dieser Leiterplatte in Planquadrate dient der leichteren Auffindung einzelner Bauteile.

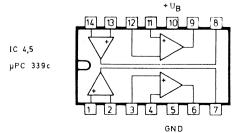Zum Beispiel, der Widerstand R76 befindet sich auf der Leiterplatte B. Die Gruppe A1 bedeutet, daß sich dieses Bauteil in Planquadrat A1 auf der Leiterplatte B befindet.





Die Kennziffer der jeweiligen Leiterplatte und die Aufteilung dieser Leiterplatte in Planquadrate dient der leichteren Auffindung einzelner Bauteile.

Zum Beispiel, der Widerstand R76 befindet sich auf der Leiterplatte B. Die Gruppe A1 bedeutet, daß sich dieses Bauteil in Planquadrat A1 auf der Leiterplatte B befindet.

UHER LG 130 stereo

Stromlaufplan

Gültig ab Gerät Nr.: 18001001 Änderungen vorbehalten!

UHER LG 130 stereo LEISTUNGS-VERSTÄRKER

Servicehinweise

1. VR 1 und VR 2, Einstellung der Mittenspannung:

Digital-Voltmeter an den Widerstand R 40 (linker Kanal) bzw. R 41 (rechter Kanal) und Masse anschließen. VR 2 (linker Kanal) bzw. VR 1 (rechter Kanal) so abgleichen, daß an R 40 bzw. R 41 max. ±15 mV gemessen werden.

2. Funktionsbeschreibung der Lautsprecher- und Endstufen-Schutzschaltung

2.1 Einschaltverzögerung:

Störgeräusche in der Einschaltphase (ca. 2 sec) werden durch verzögertes Anziehen des Lautsprecherrelais (L 1) unterdrückt. Ebenso werden durch sofortiges Abfallen des Relais nach dem Ausschalten Störungen vermieden.

Die Einschaltverzögerung wird mit R 36 und C 26 bewirkt. Über die Kontakte C 1 - C 2 des Netzschalters wird beim Ausschalten Q 7 gesperrt; das Lautsprecherrelais fällt ab. Zudem wird C 26 entladen. Die Verzögerungsschaltung ist bei erneuter Betätigung der EIN-Taste sofort wieder aktiv.

2.2 Thermischer Überlastschutz:


Mit zwei Thermoschaltern - SW 2 im Netztransformator und SW 3 am Kühlkörper der Leistungs-IC's wird bei unzulässiger Erwärmung der Stromkreis des Relais L 1 unterbrochen. Die Lautsprecherausgänge werden abgeschaltet.


2.3 Kurzschluß-Sicherung:

Bei einem Kurzschluß des Lautsprecherausganges der linken Endstufe bewirkt der Stromfluß an R 14 bzw. R 16 einen so großen Spannungsabfall, daß Q 2 durchgesteuert wird. Über R 28 fließt Basistrom zu Q 6. Q 7 sperrt und das Lautsprecherrelais fällt ab. Die Schutzschaltung für den rechten Kanal ist in gleicher Weise mit Q 1 aufgebaut.

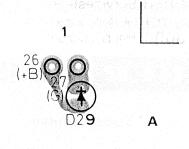2.4 Lautsprecher-Schutz:


Zum Schutz gegen Gleichspannung, die im Störungsfall zur Beschädigung der angeschlossenen Lautsprecher führen könnte, dienen die als Gleichspannungs-Detektoren geschalteten Transistoren Q 3, Q 4 und Q 5. Liegt an den Endstufenausgängen eine, bezogen auf Masse, negative Gleichspannung, so wird Q 3, bei positiver Spannung Q 4 durchgesteuert. Q 5 wird leistend. Über R 39 fließt Basistrom zu Q 6. Q 7 sperrt und das Lautsprecherrelais fällt ab.



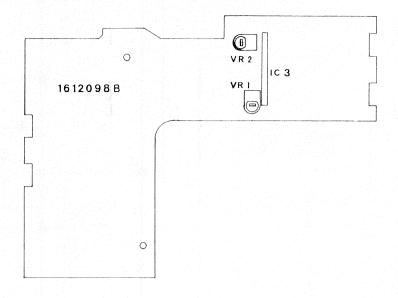





D

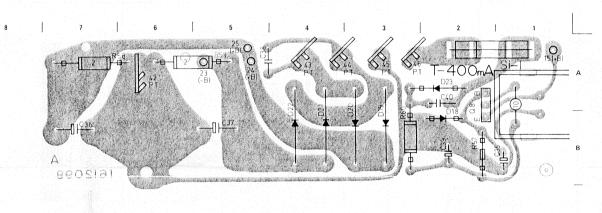


Netzteil

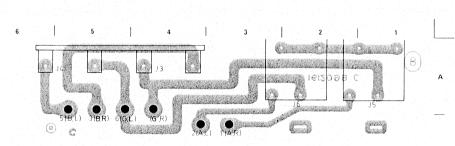


C Lautsprecherbuchsen

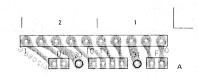


G IC1 Anschluss

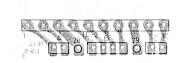

F IC2 Anschlus

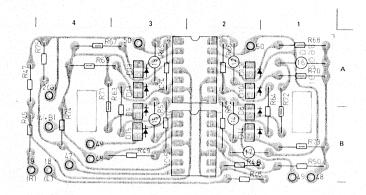


D Leistungsanzeige

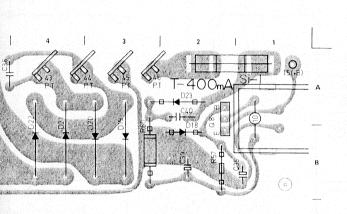

■ R83 ■ R83 ■ R83 ■ R80 ■ R83 ■

E Anzeige Lautsprecher


Netzteil

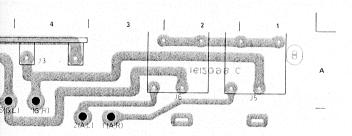


C Lautsprecherbuchsen




F IC2 Anschluss

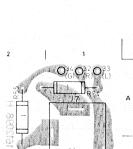


H Kopfhörerbuchse

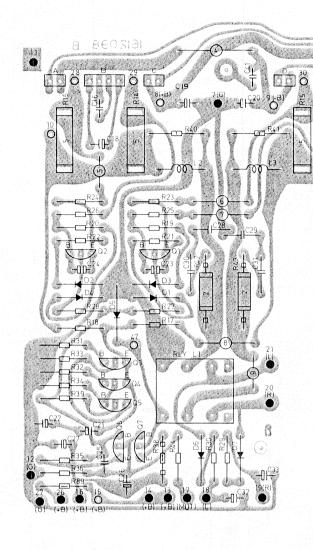


B Verstärker

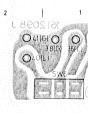

J BTL

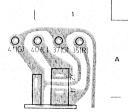


I Eingangsbuchsen

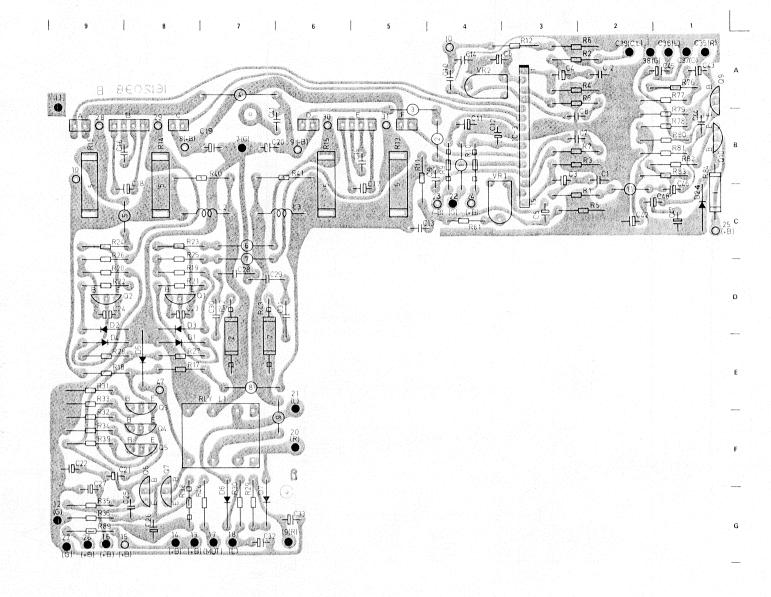


B Verstärker

precher

pfhörerbuchse

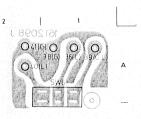

J BTL Schalter

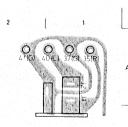

I Eingangsbuchsen



Servicehinweise Ansicht der Bestückungsseiten

> Gültig ab Gerät Nr.: 18001001 Änderungen vorbehalten!